

วงจรรวมไบเนชัน

Using MSI ICs

ชื่อบทเรียน

- 2.1 หลักการทำงานของวงจรรวมไบเนชัน
- 2.2 การสร้างวงจรรวมไบเนชัน

จุดประสงค์การสอน สัปดาห์ที่ 3

- 2.1 เข้าใจหลักการทำงานของวงจรรวมไบเนชัน
 - 2.1.1 อธิบายวงจรรหัส
 - 2.1.2 อธิบายวงจรรหัส
 - 2.1.3 อธิบายวงจรมัลติเพลกซ์
 - 2.1.4 อธิบายวงจรมัลติเพลกซ์
 - 2.1.5 อธิบายวงจรมัลติเพลกซ์
 - 2.1.6 อธิบายวงจรมัลติเพลกซ์
- 2.2 ออกแบบวงจรรวมไบเนชัน
 - 2.2.1 ใช้ลอจิกเกตพื้นฐาน
 - 2.2.2 ใช้ MSI ICs
 - 2.2.3 ใช้ PLD

วงจรรวมไบเนชัน

- **วงจรรวมไบเนชัน (Combinational Logic Circuit)**
เป็นวงจรที่นำเอาอุปกรณ์ลอจิกหลายตัวมาต่อเข้าด้วยกัน และจะต้องไม่มีส่วนของการป้อนกลับสัญญาณจากเอาต์พุตมาสู่อินพุต เป็นผลให้การทำงานของวงจรประเภทนี้ มีเอาต์พุตขึ้นอยู่กับอินพุตที่ป้อนเข้ามาเท่านั้น
- **วงจรมัลติเพลกซ์ (Sequential Logic Circuit)**
เป็นวงจรที่นำเอาสัญญาณเอาต์พุตป้อนกลับมาเป็นอินพุตของวงจร เพื่อจะได้มีสภาวะที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จึงทำให้การทำงานของวงจรประเภทนี้ มีเอาต์พุตที่ขึ้นอยู่กับอินพุตที่ป้อนเข้ามาและเอาต์พุตก่อนหน้าด้วย

ขั้นตอนการออกแบบวงจรรวมไบเนชัน

Step 1 : Problem Statement / Specification :
บอกรายละเอียดของวงจรที่ต้องการ ประกอบด้วย Inputs, Outputs, และฟังก์ชันการทำงานของวงจร

Step 2 : Conceptualization :
นำรายละเอียดการทำงานของวงจรมาเขียนเป็น Function Table หรือ Truth Table

Step 3 : Solution / Simplification :
หาฟังก์ชันของแต่ละ O/P Sum Of Product (SOP) หรือ Product Of Sum (POS)

Step 4 : Realization :
เขียนวงจรจากฟังก์ชันที่ได้

วงจรรหัส (Encoder)

- หมายถึงวงจรที่เปลี่ยนรหัสใดๆ มาเป็นรหัสเลขฐานสอง เพื่อนำเข้าผู้รับคอนของการประมวลผลในระบบดิจิทัล



วงจรรหัส (Encoder)

Input								Output		
I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	Y2	Y1	Y0
1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1
0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0
0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1
0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0
0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1
0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Y2 = I7+I6+I5+I4

Y1 = I7+I6+I3+I2




Y0 = I7+I5+I3+I1

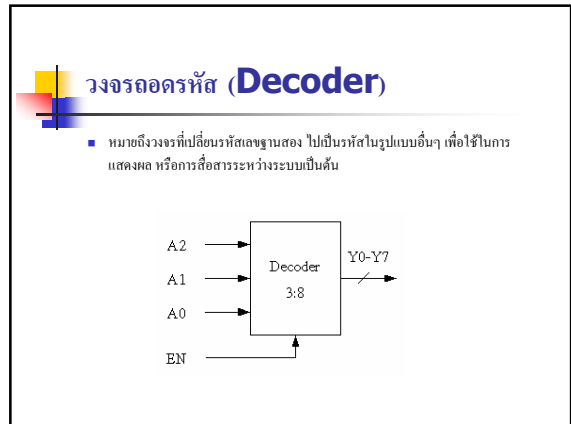
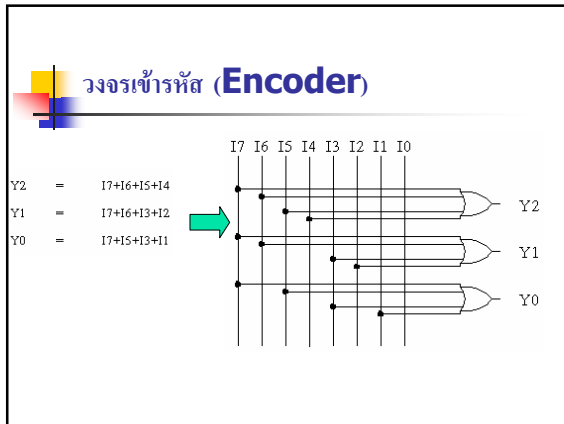


วงจรถอดรหัส (Decoder)




EN	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₇	Y ₆	Y ₅	Y ₄	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

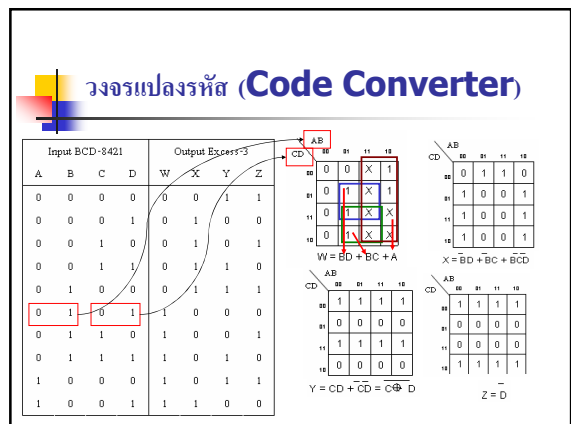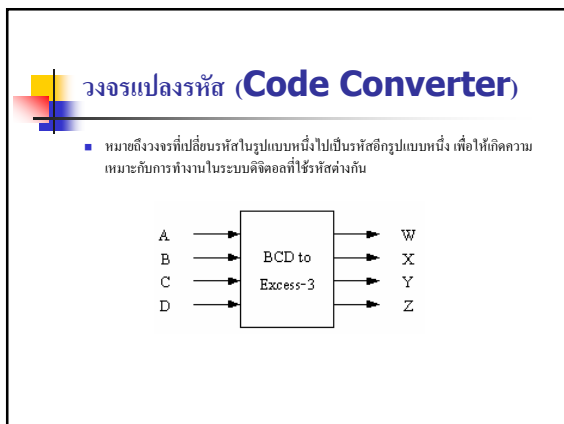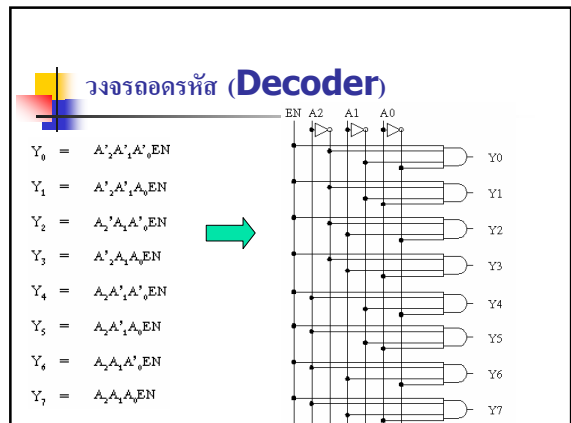$Y_0 = A_2'A_1'A_0'EN$
 $Y_1 = A_2'A_1'A_0EN$
 $Y_2 = A_2'A_1A_0'EN$
 $Y_3 = A_2'A_1A_0EN$
 $Y_4 = A_2A_1'A_0'EN$
 $Y_5 = A_2A_1'A_0EN$
 $Y_6 = A_2A_1A_0'EN$
 $Y_7 = A_2A_1A_0EN$



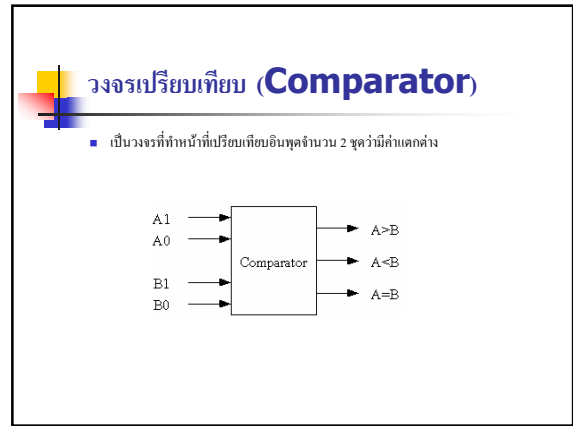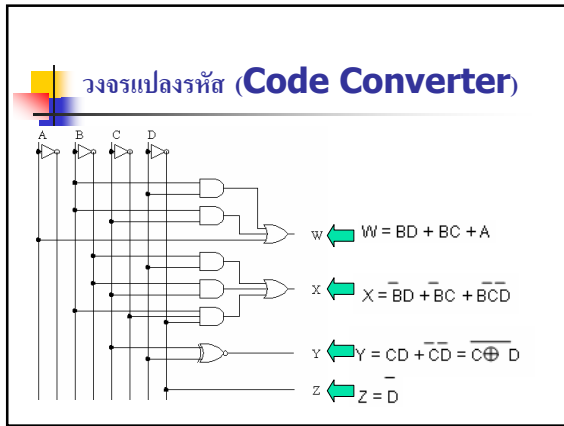

ค่าเข้า	อินพุต				เอาต์พุต				
	A	B	A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	A>B	A<B	A=B
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
0	3	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
1	2	0	1	1	0	0	1	0	0
1	3	0	1	1	1	0	1	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
2	2	1	0	1	0	0	0	1	0
2	3	1	0	1	1	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
3	1	1	1	0	1	1	0	0	0
3	2	1	1	1	0	1	0	0	0
3	3	1	1	1	1	1	0	0	1

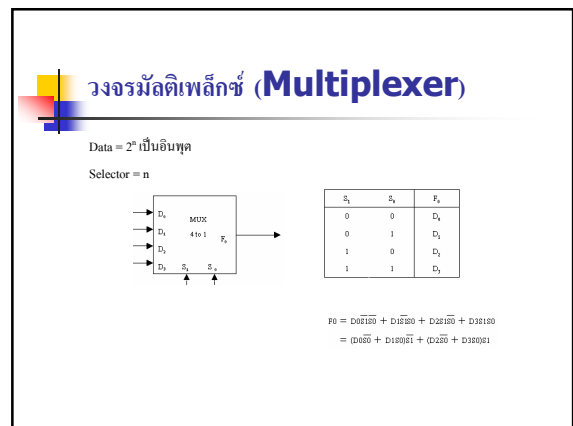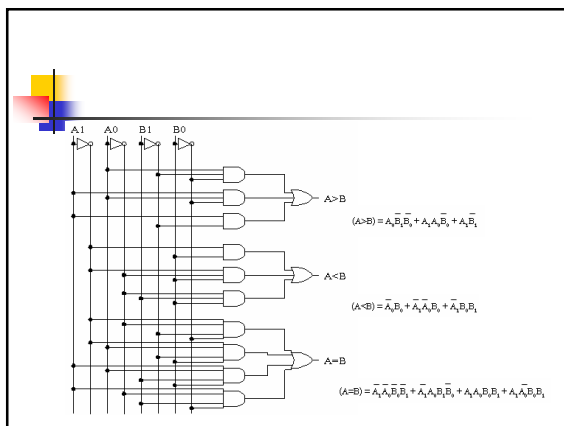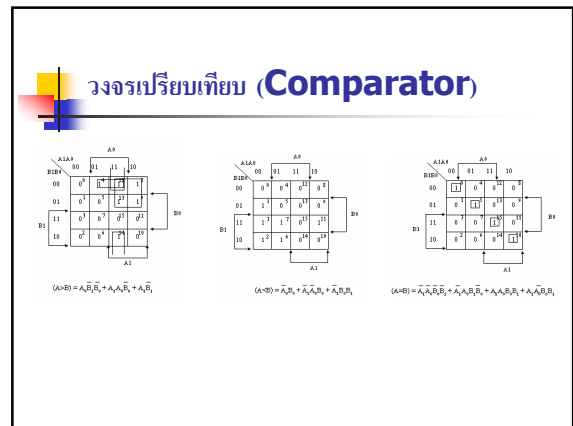

วงจรมัลติเพล็กซ์ (Multiplexer)

A	B	C	Y
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7

สร้าง 8 to 1 Mul โดยใช้ 4 to 1 Mul 3 ตัว

วงจรมัลติเพล็กซ์ (Demultiplexer)

- เป็นวงจรถูกทำงานตรงกันข้ามกับวงจรมัลติเพล็กซ์
- ใช้เป็นตัวรับสัญญาณในระบบสื่อสารดิจิทัลที่ทำหน้าที่แยกสัญญาณจากสายเส้นเดียวเป็นเอาต์พุตหลายเส้น
- ระหว่างฝ่ายรับและฝ่ายส่งจะต้องทำงานเข้าจังหวะกันจึงจะได้ข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน

วงจรมัลติเพล็กซ์ (Demultiplexer)

A	B	C	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$Y0 = \bar{A}\bar{B}C$ $Y4 = A\bar{B}C$
 $Y1 = \bar{A}B\bar{C}$ $Y5 = A\bar{B}\bar{C}$
 $Y2 = \bar{A}BC$ $Y6 = AB\bar{C}$
 $Y3 = \bar{A}BC$ $Y7 = ABC$

วงจรมัลติเพล็กซ์ (Demultiplexer)

Implementation Using Decoder

- Decoder ขนาด n : 2^n จะมีอินพุตจำนวน n บิต
- มีเอาต์พุตซึ่งแต่ละเอาต์พุตจะ Active เมื่อมีการป้อนค่าอินพุตที่สอดคล้องกับ Minterm

a	b	0	1	2	3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Implementation of 1 bit Full Adder Using 3 : 8 Decoder

Step 1 : Specification :

ออกแบบวงจร Full Adder ใช้สำหรับบวกเลขขนาด 1 บิต x, y ร่วมเข้ากับตัวทดเข้า C_i เพื่อให้ได้ เอาต์พุต เป็นผลบวกเป็น S และตัวทดออกเป็น C_o

Implementation of 1 bit Full Adder Using 3 : 8 Decoder

Step 2 : Conceptualization :

Ci	x	y	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Implementation of 1 bit Full Adder Using 3 : 8 Decoder

Step 3 : Simplification :

จาก Truth Table สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันของ S และ CO ในรูปของ

Canonical Sum Of Product ได้ดังนี้

$$S = \sum m(1,2,4,7)$$


$$Co = \sum m(3,5,6,7)$$

Ci	x	y	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Implementation of 1 bit Full Adder Using 3 : 8 Decoder


Step 4 : Realization :

 จากฟังก์ชันที่ได้ สามารถสร้างวงจรโดยใช้ 3:8 Decoder



Implementation Using Multiplexer

 
- Multiplexer ขนาด $2^n : 1$ จะมี Data Input จำนวน 2^n อินพุต
- มี เอาต์พุต เพียง 1 เอาต์พุต
- มี Selector จำนวน n บิต ที่ใช้สำหรับเลือกเอา Data Input เส้นใด เส้นหนึ่งออกไปทางเอาต์พุต



Implementation of 1 bit Full Adder Using 8 : 1 Multiplexer

Step 1 : Specification :

 ออกแบบวงจร Full Adder ใช้สำหรับรับขนาดเลขขนาด 1 บิต x, y ร่วมเข้ากับตัวทวดเข้า Ci เพื่อให้ได้ เอาต์พุต เป็นผลบวกเป็น S และตัวทวดออกเป็น Co



Implementation of 1 bit Full Adder Using 8 : 1 Multiplexer

Step 2 : Conceptualization :

Ci	x	y	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Implementation of 1 bit Full Adder Using 8 : 1 Multiplexer

Step 3 : Simplification :

จาก Truth Table สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันของ S และ Co ในรูปของ

Canonical Sum Of Product ได้ดังนี้


$$S = \sum (1,2,4,7)$$

$$Co = \sum (3,5,6,7)$$

Implementation of 1 bit Full Adder Using 8 : 1 Multiplexer

Step 4 : Realization :

 
จากฟังก์ชันที่ได้ สามารถสร้างวงจรโดยใช้ 8:1 MUX



เขียนเป็น Variable – Entering Map

X3	X2	X1	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

เช่น X3

 

Implementation of 1 bit Full Adder Using 4 : 1 MUX

Step 1 : Specification :

ออกแบบวงจรถ Full Adder ใช้สำหรับบวกเลขขนาด 1 บิต x , y ร่วมเข้ากับตัวทด

เข้า Ci เพื่อให้ได้ เอาต์พุต เป็นผลบวกเป็น S และตัวทดออกเป็น Co



Implementation of 1 bit Full Adder Using 4 : 1 MUX


Step 2 : Conceptualization :

Ci	x	y	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Implementation of 1 bit Full Adder Using 4 : 1 MUX

Step 3 : Simplification :

 จาก Truth Table สามารถเขียนเป็น Variable – Entering Map ของ S และ Ci



Implementation of 1 bit Full Adder Using 4 : 1 MUX

Step 4: Realization : สามารถสร้างวงจรโดยใช้ 4:1 MUX

