

State Machine and Systems Design Register, Register Operation และ Register Transfer Notation

System ประกอบด้วย

- Register
- Operation

System ประกอบด้วย

- Register n บิต
 - กำหนดให้เป็น R_{n-1}, \dots, R_1, R_0 โดย R_0 เป็น LSB
- Register
 - ชื่อเป็นอักษรตัวใหญ่ เป็นอักษรตัวเดียว (A, B, หรือ C) หรือเป็นชื่อที่บอกถึงการทำงาน เช่น AC คือ Accumulator, MD คือ Memory Data, หรือ MBR หมายถึง Memory Buffer Register
- X, Y จะเป็น I/P และ Z เป็น O/P
- Register Transfer Notation (RTN)
 - ใช้ในการอธิบายการทำงานของระบบ โดยใช้ตัวอักษรที่เหลือ

Function	Symbolic Representation
Register Transfer Operation	
Copy (Transfer) Register B Contents to Register A	$A \leftarrow B$
Load word X into Register A	$A \leftarrow X$
Reset (clear) register A	$A \leftarrow 0$
Set (All bits = 1) Register A	$A \leftarrow 1s$
Increment a register's contents	Inc (A)
Decrement a register's contents	Dec (A)
Shift Register Operation	
Control S1, S0 = Hold	0, 0
Shift right	0, 1
Shift Left	1, 0
Parallel Load	1, 1

Function	Symbolic Representation
Register Arithmetic Operations	
Addition	$C \leftarrow A + B$
Subtraction	$C \leftarrow A - B$
Multiplication	$C \leftarrow A \times B$
Division	$C \leftarrow A / B$
Register Logical Operations	
AND	$C \leftarrow A \wedge B$
OR	$C \leftarrow A \vee B$
XOR	$C \leftarrow A \oplus B$
Complement	$C \leftarrow A'$

Iterative Process

- วงจร Sequential Logic ที่เรียกว่า Controller สามารถจะแสดงการทำงานโดย ASM Model
- Iterative Process เป็นสิ่งที่ใช้ทั้ง Combinational และ Sequential โดยการทำงานของ Combination จะถูกกระทำซ้ำอยู่จำนวนหนึ่ง (Sequential)

ตัวอย่างของ Iterative Process

- One-Dimension
- Two-Dimension
 - คือวงจร Addition และวงจร Multiplication ของตัวเลขหลายบิต ตามลำดับ
- Iterative Process สร้างได้ 2 วิธี
 - Combination วงจรมีขนาดใหญ่
 - Sequential ซึ่งจะทำให้วงจรใช้เวลามากขึ้น

ตัวอย่างของ Iterative Process แบบ One-Dimension

- การทำ 2s Complement ของตัวเลข n บิต
- การทำ Parity Check ของตัวเลข n บิต
- การเปรียบเทียบตัวเลข n บิต 2 จำนวน

Information Distribute in Space and Distribute in Time

รูปที่ 1 Binary Adder ที่มี Information Distribute in Space

รูปที่ 2 Binary Adder ที่มี Information Distribute in Time

รูปที่ 5 วงจร 2s complementer ในแบบ distribute in space

รูปที่ 4 วงจร 2s complementer ในแบบ distribute in time

ออกแบบวงจร Even-Parity Check Machine

Step 1 : Problem Statement :

- เครื่องจะอ่านข้อมูล 8 บิต $w = ABCDEFGP$ ประกอบด้วย Data 7 บิต A, B, C, \dots, G และ Parity bit P
- เครื่องจะสร้าง O/P Z ซึ่งถ้า $Z = 1$ แสดงว่า **Even-Parity Error** (w มีจำนวนบิตของ 1 เป็นจำนวนคี่) และถ้า $Z = 0$ แสดงว่า **ไม่มี Error** (w มีจำนวนบิตของ 1 เป็นจำนวนคู่)

ออกแบบวงจร Even-Parity Check Machine

Step 2 : Conceptualization :

เขียน State Diagram

เขียน State Table

Present State	Next State	Output Z
Y	Y_w	Input
	Input	Output
E	E	0
E	O	1
O	O	0
O	E	1

ออกแบบวงจร Even-Parity Check Machine

Step 3 : Solution / Simplification :

หา NS Function และ O/P Function กำหนดให้ $E = 0, O = 1$

Present State	Next State	Output Z
Y	Y_w	Input
	Input	Output
E	E	0
E	O	1
O	O	0
O	E	1

รูปที่ 6 NS Map และ O/P Map ตัวอย่างที่ 5

จะได้ NS และ O/P Function ดังนี้

$$Y_N = YI + Y1I = Y \oplus I$$

$$Z = Y1I + Y1I = Y \oplus I$$

ออกแบบวงจร Even-Parity Check Machine

Step 4 : Realization :

สามารถสร้าง Module ของ Even-Parity Check เป็นวงจร Sequential ได้โดยใช้ clock, วงจร Combination NS Function และ O/P Function, และ D flip-flop 1 ตัว

รูปที่ 7 ASM Module ของวงจร Even Parity Check

8-bit Even-Parity Check Machine โดย Rudimentary Control

ประกอบด้วย

- System Clock
- 8-bit Parallel Load Shift Register
- ASM Module ของวงจร Even Parity Check

ออกแบบวงจร Serial Addition machine

Step 1 : Problem Statement :

Serial Addition machine 4 บิต

$$X = x_3x_2x_1x_0$$

$$Y = y_3y_2y_1y_0$$

$$S = s_3s_2s_1s_0$$

Ci ตัวทดเข้า
Co ตัวทดออก

ออกแบบวงจร Serial Addition machine

Step 2 : Conceptualization :

การบวกเลขแต่ละบิต จะเป็นการบวก xi, yi และ ci เข้าด้วยกัน ได้ผลลัพธ์เป็น si และ ci+1 ซึ่ง ci+1 จะนำไปเป็น ci ใน Stage ถัดไป เราจึงทำการออกแบบโดยให้ Ci เป็น Present State และ Ci+1

Present State	Next State C Inputs xy	Output S Inputs xy
0	00 01 11 10	00 01 11 10
1	00 01 11 10	00 01 11 10

เขียน State Diagram เขียน State Table

ออกแบบวงจร Serial Addition machine

Step 3 : Solution / Simplification :

หา NS Function และ O/P Function

xy	00	01	11	10
c	0	0	1	0
1	0	1	1	1

xy	00	01	11	10
s	0	0	1	0
1	1	0	1	0

รูปที่ 14 NS และ O/P Map ของวงจรที่ 7

$$CN = xy + c(x + y)$$

$$S = c \oplus x \oplus y$$

ออกแบบวงจร
Serial Addition machine


Step 4 : Realization :

รูปที่ 15 ASM Module ของ serial Addition

ออกแบบวงจร
Serial Addition machine
โดย Rudimentary Control

ประกอบด้วย

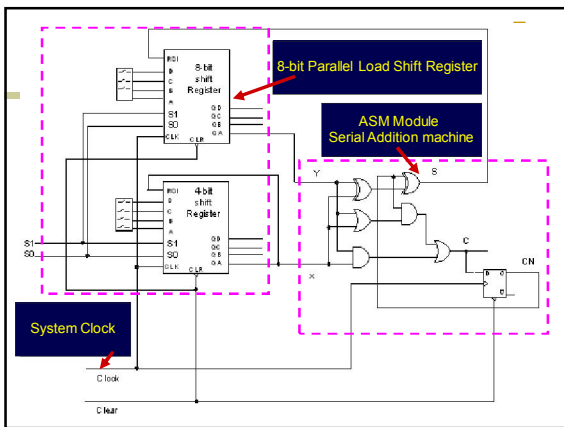- System Clock
- 8-bit Parallel Load Shift Register
- ASM Module ของวงจร Serial Addition



Algorithmic State Machines and Systems-Level Design Procedure

Step 1 : Problem Statement :
งานโดยทั่วไป Process เป็น 2 ส่วน (มักอยู่ในรูป Pseudocode) และแสดง Specification ของระบบ

- a. Process
- b. Process Control Algorithm

Step 2 : Conceptualization : คือขั้นตอนการนำขั้นตอนการออกแบบ ไปทำ design tools ง่าย

- a. System Structure Diagram : เป็น block diagram ของระบบที่มีประมาณเป็น 2 ส่วนคือ
 - (1) Process section (data path)
 - (2) Control section (Controller, ซึ่งประกอบด้วย Next-State Generator และ O/P Decoder)
- b. Control Flow Diagram : แสดงการทำงานของ Process Control Algorithm ซึ่งประกอบ
 - (1) Control State แสดงถึงสถานะของระบบ State
 - (2) การดำเนินการที่กระทำต่อระบบของ Data Path

Step 3 : Solution / Simplification : คือการลดความซับซ้อน

- a. Process Data path อยู่ในรูปของ Block Diagram หรือ Logic Diagram
- b. Control Unit
 - (1) Next State Generator ไม่ใช้ NS Map หรือ Table
 - (2) O/P Decoder ไม่ใช้ Logic Equation ของสัญญาณควบคุมของ Data Path

Step 4 : Realization : ๑.สร้างวงจร

- a. Process Data Path
- b. Control Unit
 - (1) NS Generator
 - (2) O/P Decoder

Step 1 : Problem Statement :

a.Process

a. Process : การบวกตัวเลข 4 บิต 2 จำนวน คือ $X = x_3x_2x_1x_0$ และ $Y = y_3y_2y_1y_0$ และ Carry-in C_0 ซึ่งสามารถทำได้โดยการบวกแบบอนุกรม ดัง Process Algorithm ต่อไปนี้

Process Inputs	x_i, y_i	(i = 0,1,2,3)
Process Outputs	$s_i = c_i \oplus x_i \oplus y_i$	
Next State Carry	$C_{i+1} = x_i y_i + c_i (x_i + y_i)$	

b.Process Control Algorithm

State a : Initialize index (I := 0)
Set Registers' Control to hold (S1, S0 = 0, 0)
State b : Set Registers' control to load (S1, S0 = 1, 1)
Parallel Load data into X and Y Registers
State c : Use Process Algorithm to produce S_i and C_{i+1}
Set Registers' control to Shift right (S1, S0 = 0, 1)
Shift right Register X, Y
Increment I
If I < 4 then (goto c) else (goto a)


System Conceptualization

Process Control สามารถเขียนเป็น ASM Model ได้
ASM แบ่งออกเป็น 2 ระบบ

 1. Process Section (Data Path) ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เป็น Function เช่น Registers, Multiplexers, Demultiplexers, Adders, Encoders และ Decoders อุปกรณ์ในส่วนนี้ของ Data Path ได้วางแบบไว้ให้ทำงานตาม Process ที่กำหนด ซึ่งมาจากสัญญาณควบคุมที่สร้างโดย Controller O/P Decoder
2. Control Section (Controller) ที่มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ
 - a. Next-State Generator (ทำงานตาม Control Algorithm) ที่ใช้ I/P และ PS มากำหนด NS
 - b. Output Decoder ซึ่งสร้างสัญญาณควบคุม Data Path ณ เวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ Data Path กระทำตาม Function ของ Process ที่ต้องการ

Structure Diagram and Control Flow Diagram

Organization ของระบบ ASM สามารถบอก Concept ได้โดยใช้ Structure Diagram ซึ่งแบ่งเป็น Process Section (Controller ประกอบด้วย NS Generator และ O/P Decoder) ดังรูป



รูปที่ 17 Structure Diagram ของ ASM


Structure Diagram and Control Flow Diagram

การทำงานของ Process Control Algorithm สามารถอธิบายโดยใช้ Control Flow Diagram ซึ่งจะแสดง State และเงื่อนไขของการเปลี่ยน State และการสร้างสัญญาณควบคุมไปยังส่วนของ Data Path

Control Algorithm จะกำหนดทุก Sequence ของ State ที่เป็นไปได้ NS ของเครื่องจะถูกกำหนดโดย Control Algorithm, PS และ I/P ที่ State นั้นๆ Diagram ของการสร้าง Sequence ซึ่งกำหนดโดย Control Algorithm นี้สามารถเขียนในรูปแบบของ ASM Chart

Step 2 : Conceptualization :


a. System Structure Diagram

 

รูปที่ 17 Structure Diagram ของ ASM

 b. Control Flow Diagram

State a : Initialize index (I = 0)
Set Registers' control to hold (S1, S0 = 0, 0)
State b : Set Registers' control to load (S1, S0 = 1, 1)
Parallel Load data into X and Y Registers
State c : Use Process Algorithm to produce Si and Ci+1
Set Registers' control to Shift right (S1, S0 = 0, 1)
Shift right Register X, Y
Increment I
IF I < 4 then (goto c) else (goto a)



รูปที่ 20 ASM Chart ของการบวกแบบอนุกรม

Step 3 : Solution / Simplification :

Step 3 : Solution / Simplification :

a. Process Data path

Process Inputs x_i, y_i
Process Outputs $s_i = c_i \oplus x_i \oplus y_i$
Next State Carry $c_{i+1} = x_i y_i + c_i (x_i + y_i)$ } $i = 0-3$

Step 3 : Solution / Simplification :

b. Control Unit

(1) Next State Generator ได้จาก NS Map หรือ Table

Present State AB	Name	Next State Name ANEN	Condition for Transition	Condition for AN = 1BN = 1
00	a	a 00	\overline{start}	F $start$
		b 01	$start$	
01	b	c 11	T	T
10	d	a 00	T	F
11	c	c 11	$\overline{ct4}$	$\overline{ct4}$ $ct4$
		a 00	$ct4$	

