

เนื้อหา

Serial Multiplier

Design and Implementation of a Serial Multiplication ASM

มีทางเลือกหลายวิธีในการสร้างความสามารถในการคูณใน CPU ของ Computer ดังนี้

- โดยการสร้าง Sequence ของ Partial-Product Sums (PPS) โดยที่ partial-product sums สามารถหาได้โดย recursion formula ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันของการคูณสามารถโปรแกรมให้เป็น subroutine ที่ใช้คำสั่ง add และ shift ซ้ำๆ กัน
- สร้างวงจร Multiplier เป็นแบบ combination-logic ซึ่งอาจสร้างจาก logic gate หรือสร้างจาก ROM table lookup ก็ได้
- สร้าง ASM ของการคูณแบบอนุกรม ซึ่งสร้างได้จาก n-bit adder และ shift register ซึ่งวงจร Multiplier แบบ Combination-logic นั้นได้เคยกล่าวถึงไปแล้ว ต่อไปนี้เราจะได้มาดูวิธีในการสร้าง ASM ของการคูณแบบอนุกรมบ้าง

Analysis of Binary Integer Multiplication

ลองคูณการคูณเลขขนาด 4 บิต ให้ เป็นตัวตั้ง และ P เป็นตัวคูณ

$$B = b_32^3 + b_22^2 + b_12^1 + b_02^0$$

$$P = p_32^3 + p_22^2 + p_12^1 + p_02^0$$

ในทางพีชคณิต ผลคูณ BP สามารถเขียนเป็นการบวกของผลคูณแต่ละบิตดังนี้

$$\sum bp_i = \sum B (p_i 2^i)$$

หรือ $BP = B (p_3 2^3) + B (p_2 2^2) + B (p_1 2^1) + B (p_0 2^0)$
(1)

ขั้นตอนของการคูณตัวเลขจำนวนเต็มสองจำนวนนั้นตัวตั้ง B จะถูกคูณโดยบิต pi ของตัวคูณ (i=0,1,2,3) ถ้า pi = 1 ผลคูณบิตนั้นได้จากการ copy ตัวตั้ง B ลงมา ถ้า pi=0 ผลคูณบิตนั้น = 0 ผลคูณแต่ละบิตจะถูกเลื่อนซ้าย 1 ตำแหน่งตามนัยสำคัญ เช่น

B	=	1110				
P	=	<u>1011</u>				
		1110	=	$B (p_02^0)$	=	bp_0
		1110	=	$B (p_12^1)$	=	bp_1
		0000	=	$B (p_22^2)$	=	bp_2
		<u>1110</u>	=	$B (p_32^3)$	=	bp_3
		10011010	=	product BP	=	sum of bit products bp_i

เราสามารถทำตามวิธีนี้ได้โดยใช้ PPS Method เริ่มต้นด้วยการให้ผลบวกสะสมเป็น 0 แล้วบวกผลคูณแต่ละบิตเข้าไป

เริ่มด้วยการ initial ให้ผลบวกสะสม $S_0 = 0$, Sequence ของ PPS S_{i+1} (i=0,1,2,3) จะหาได้ดังต่อไปนี้

	0000.	S_0		
		Add	$+ 1110.$	$+ Bp_0$
			$01110.$	$= Bp_0 + S_0$
i=0		Shift Right	0111.0	$S_1 = 2^{-1}(Bp_0+S_0)$
		Add	$+ 1110.$	$+ Bp_1$
			10101.0	$= Bp_1 + S_1$
i=1		Shift Right	1010.10	$S_2 = 2^{-1}(Bp_1+S_1)$
		Add	$+ 0000.$	$+ Bp_2$
			01010.10	$= Bp_2 + S_2$
i=2		Shift Right	0101.010	$S_3 = 2^{-1}(Bp_2+S_2)$
		Add	$+ 1110.$	$+ Bp_3$
			10011.010	$= Bp_3 + S_3$
i=3		Shift Right	1001.1010	$S_4 = 2^{-1}(Bp_3+S_3)$
			$24S_4 = 10011010.$	$= BP$


An Algorithm for Binary Integer Multiplication

Algorithm สำหรับคูณเลขจำนวนเต็มฐานสองโดยใช้วิธี PPS สามารถหาได้โดยการดึงตัวร่วม 2^4 จากสมการที่ 1 และเขียนสมการในรูปแบบต่อไปนี้

$$BP = 2^4 (B p_3 2^{-1} + B p_2 2^{-2} + B p_1 2^{-3} + B p_0 2^{-4}) \quad (2)$$

สมการที่ 2 สามารถเขียนในรูปแบบ nested form (ซึ่งมี ผลบวกเริ่มต้น = 0) ดังนี้
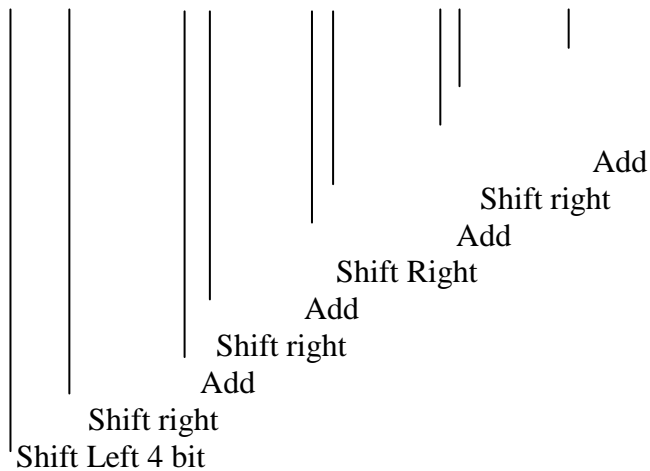
$$BP = 2^4 [2^{-1} (B p_3 + 2^{-1} \{ B p_2 + 2^{-1} [B p_1 + 2^{-1} (B p_0 + 0)] \})] \quad (3)$$




If $i < 4$, repeat state c and d
 if $i = 4$ process of Multiplying BP is complete

System specification. ออกแบบ ASM ที่ทำการคูณตัวเลข 4 บิต 2 จำนวน X, Y

$$X \leftarrow X Y$$

Step 2 : Conceptualization :

a. System structure Diagram ดังรูปที่ 1

 


รูปที่ 1 System Structure Diagram

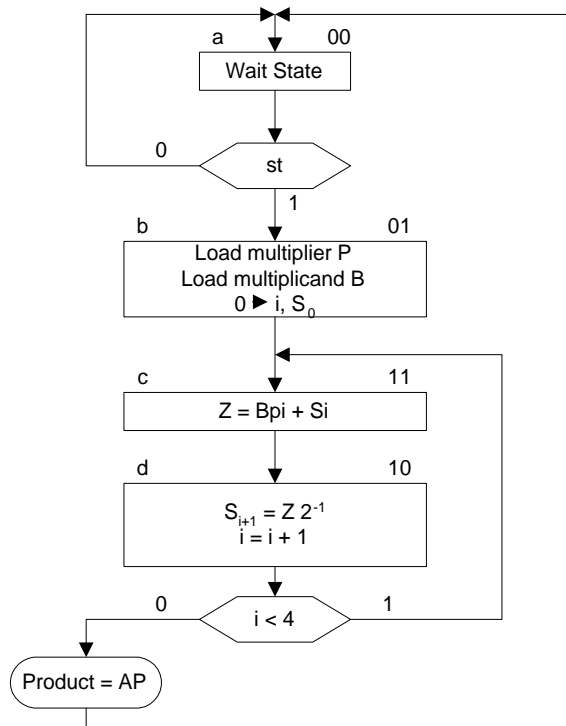b. Control Flow Diagram

PPS Method ของการคูณเลขจำนวนเต็มฐานสองสามารถเขียนเป็น ASM chart ได้ดัง

รูปที่ 2 (โดย st คือ Start the process ซึ่ง Process จะเริ่มทำงานเมื่อ $st = 1$)



รูปที่ 2 ASM Chart ของการคูณเลข 4 bit แบบอนุกรม

Step 3 : Solution/Simplification.

a. Data Path

ใช้วงจร 4-bit adder เป็นตัวบวกผลคูณ Bp_0 เข้ากับ accumulator A ซึ่งเริ่มต้นที่ 0 , BP_0 และ A จะนำมาบวกกันเพื่อให้ได้ 5-bit PPS Z ซึ่งจากนั้นจะนำกลับไปเก็บที่ Register E และ A หลังจากการบวก register E, A, P จะถูก shift right 1 บิตเพื่อจัด binary point ของ I/P ของ adder

ผลคูณแต่ละบิต Bp_i จะเป็น I/P X ของ Adder และ Register A จะเตรียม I/P 4 บิตให้กับ I/P Y ของ Adder หลังจากการบวก register E, A, P ต้องถูก shift right 1 บิต ดังนั้น LSB ของตัวคูณจะถูกทิ้งไปหลังใช้งาน และ PPS ใน AP จะมากขึ้น 1 บิตในการบวกแต่ละครั้ง

PPS Algorithm สามารถสร้างขึ้นโดยใช้

4-bit adder

4-bit register B

4-bit parallel load shift register A และ P


1-bit extension flip-flop E

เริ่มต้น $A = 0$ และ P เก็บค่าตัวคูณ E และ A เป็น 5-bit Register ที่ใช้เก็บค่า

ผลบวกของตัวเลข 4 บิต Register E, A และ P จะรวมกันเป็น 9-bit shift right register

Block diagram ของ data path แสดงดังรูปที่ 3 โดย Z แทนค่า Output ของ Adder

และ z_4 คือ carry-out ของ adder

 

รูปที่ 3 Block Diagram ของ data path ของ serial multiplication ASM

b. Control Unit.

(1) Next-state Generator.


(a) ASM chart รูปที่ 2 สามารถนำมาเขียนตาราง control algorithm NS table ดังตารางที่ 1

วงจร counter ใช้สำหรับนับ index i ct4 หมายถึงนับได้ $i = 4$

ตารางที่ 1 control algorithm table ของ serial multiplication

Present State AB	Name	Next State Name ANBN	Condition for Transition	Condition for AN = 1	BN=1
00	a	A 00	\overline{st}	F	st
		b 01	st		
01	b	c 11	T	T	T
10	d	c 11	ct4	ct4	ct4
		a 00	ct4		
11	c	d 10	\overline{T}	\overline{T}	\overline{F}

(b) เขียน NS map ได้ดังรูปที่ 4

 

รูปที่ 4 NS map ของ Control Algorithm

(2) Output Decoder

จาก ASM Chart และ Data Path Diagram สามารถกำหนดลำดับของ

microoperation ที่ต้องการในแต่ละ control state

state a (00) : Wait

state b (01) : Clear Accumulator และ Counter

Load ตัวคูณ ตัวตั้งเข้าที่ Register P และ B ตามลำดับ

state c (11) : โดยที่ เวลาระหว่าง $t_1 = \text{state c} = AB$ Set ค่า control ของ A เป็น Load ที่เวลา t_1 ค่าของ B_{pi} และ A ที่ I/P X, Y ของ Adder หลังจากการบวก ผลบวกปรากฏที่ O/P Z ของ adder โดยมี carry-out = z_4 นั่นคือ

$$Z = B_{pi} + S_i$$

หลังจากเวลา t_1 . $eclk \uparrow$ (กึ่งกลางของ t_1) $z_4 \rightarrow E$ และ $Z \rightarrow A$ (เพื่อเก็บค่า

ผลบวกขนาด 5 บิต)

state d (10) : โดยที่ระยะเวลา $t_2 = \text{state d} = A\overline{B}$ Set ค่า control ของ A, P เป็น shift right

ที่เวลา t_2 . $eclk \uparrow$ (กึ่งกลางของ t_2) เลื่อนขวา EAP และเพิ่มค่า count i

$$S_{i+1} = 2^{-1}Z$$

$$i = i + 1$$


ถ้า count $i < 4$ repeat state c และ d

ถ้า count $i = 4$ goto state a

ผลคูณ BP จะพบใน Register AP ที่ binary point ที่ขวาสุดของ register P

เขียน timing diagram ของ state c และ d ได้ดังรูปที่ 5 ซึ่ง S1, S0 จะถูก Set เมื่อ

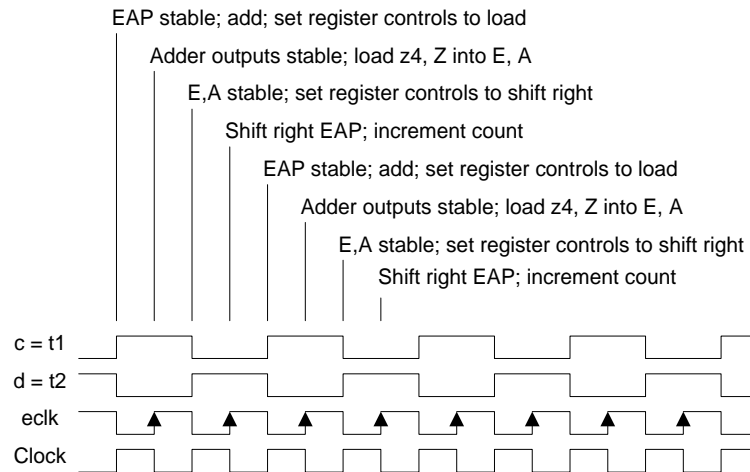สัญญาณ Clock เป็น High ส่วน E, A, P จะถูก Load และ Shift ที่ขอบขาขึ้นของ Clock



รูปที่ 5 Timing Diagram

micro operation ของ state a, b และ timing diagram ของ state c และ d สามารถนำมาเขียนเป็น ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สัญญาณควบคุม Data Path ซึ่งสร้างโดย output Decoder

State	Function	Micro operation	Control Signals	S1S0	
				P	A
a (00)					
b (01)	Clear Acc Clear Counter Load ตัวตั้ง, ตัวคูณ	Load B Load P Enable X, Y Carry-in = 0	$\text{clr-A} = \overline{A} B$ $\text{clr-ct} = \overline{A} B$ $\text{clk-B} = \overline{A} B \cdot \text{eclk}$ $\text{clk-P} = \overline{A} B \cdot \text{eclk}$ $\text{Exy} = A B \cdot p_0$ Carry-in = 0	11	11
c (11)	Add $Z = Bp_i + A$ Set S1S0 to load A Store $z_4 \rightarrow E$ $z \rightarrow A$	Load E Load A	$\text{clk-E} = AB \cdot \text{eclk}$ $\text{clk-A} = AB \cdot \text{eclk}$		11
d (10)	Set s1S0 to shift right Shift right EAP Increment Count	Shift right EAP Inc ct	$\text{clk-A} = \overline{A} B \cdot \text{eclk}$ $\text{clk-P} = A B \cdot \text{eclk}$ $\text{inc-ct} = A \overline{B} \cdot \text{ct4} \cdot \text{eclk}$	01	01


สัญญาณควบคุมต่างๆ หาได้จาก micro operation ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ctr-A} &= \overline{A} B \\ \text{clr-ct} &= \overline{A} B \\ \text{clk-B} &= \overline{A} B \cdot \text{eclk} \\ \text{clk-E} &= A B \cdot \text{eclk} \\ \text{clk-A} &= (A B \cdot p_0 + \overline{A} B) \cdot \text{eclk} \\ \text{clk-P} &= (\overline{A} B + A \overline{B}) \cdot \text{eclk} \\ \text{Exy} &= A B \cdot p_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{carry-in} &= 0 \\ \text{S1A} &= A B \\ \text{S1P} &= \overline{A} \\ \text{S0} &= 1 \\ \text{inc ct} &= A \overline{B} \cdot \overline{\text{ct4}} \cdot \text{eclk} \end{aligned}$$

step 4 : Realization

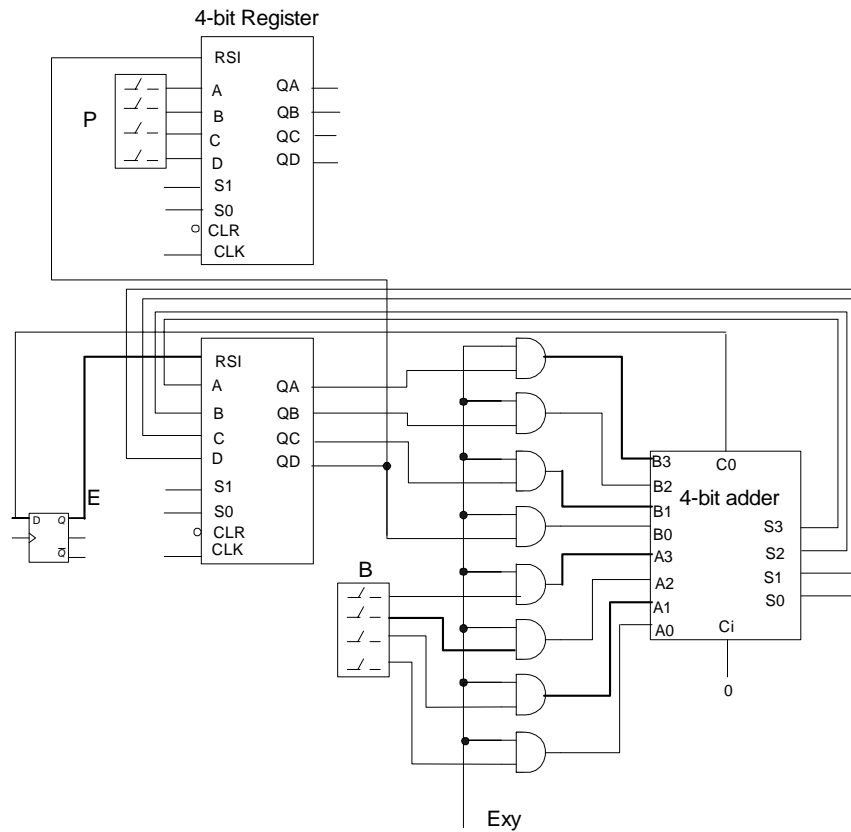a. Process Data Path ใช้ Block Diagram ในรูปที่ 3 เขียน Logic Diagram ได้ดังรูปที่ 6




รูปที่ 6 Logic Diagram ของ Data Path

b. Control Unit


(1) Next-State Generator จาก NS Map สามารถสร้าง Next-State generator ได้ดังรูปที่

7

 

รูปที่ 7 Next-State Generator

 (2) Output Decoder. จาก logic equation ของสัญญาณควบคุม สามารถเขียน Logic Diagram ได้ดังรูป ที่ 9



รูปที่ 9 Output Decoder